

中山大学数据科学与计算机学院本科生实验报告

(2018 学年第二学期)

课程名称：数字电路与逻辑设计实验

任课教师：郭雪梅

助教：林鸿鑫

年级&班级	18 级计科 7 班	专业(方向)	计算机类
学号	18340181	姓名	谢俊杰
电话	16607657742	Email	xiejj8@mail2.sysu.edu.cn
开始日期	2019/5/11	完成日期	2019/5/11

一、实验题目

使用 Vivado IP 核实现组合逻辑电路

二、实验目的


- 1、掌握使用 Vivado 实现组合逻辑电路的方法，并验证其逻辑功能。
- 2、熟悉 Vivado 的使用。

三、实验内容


1. 实验步骤

生成与门逻辑：

- (1) 新建工程文件，添加2输入与门IP核，并完成输入输出设计的原理图：

 


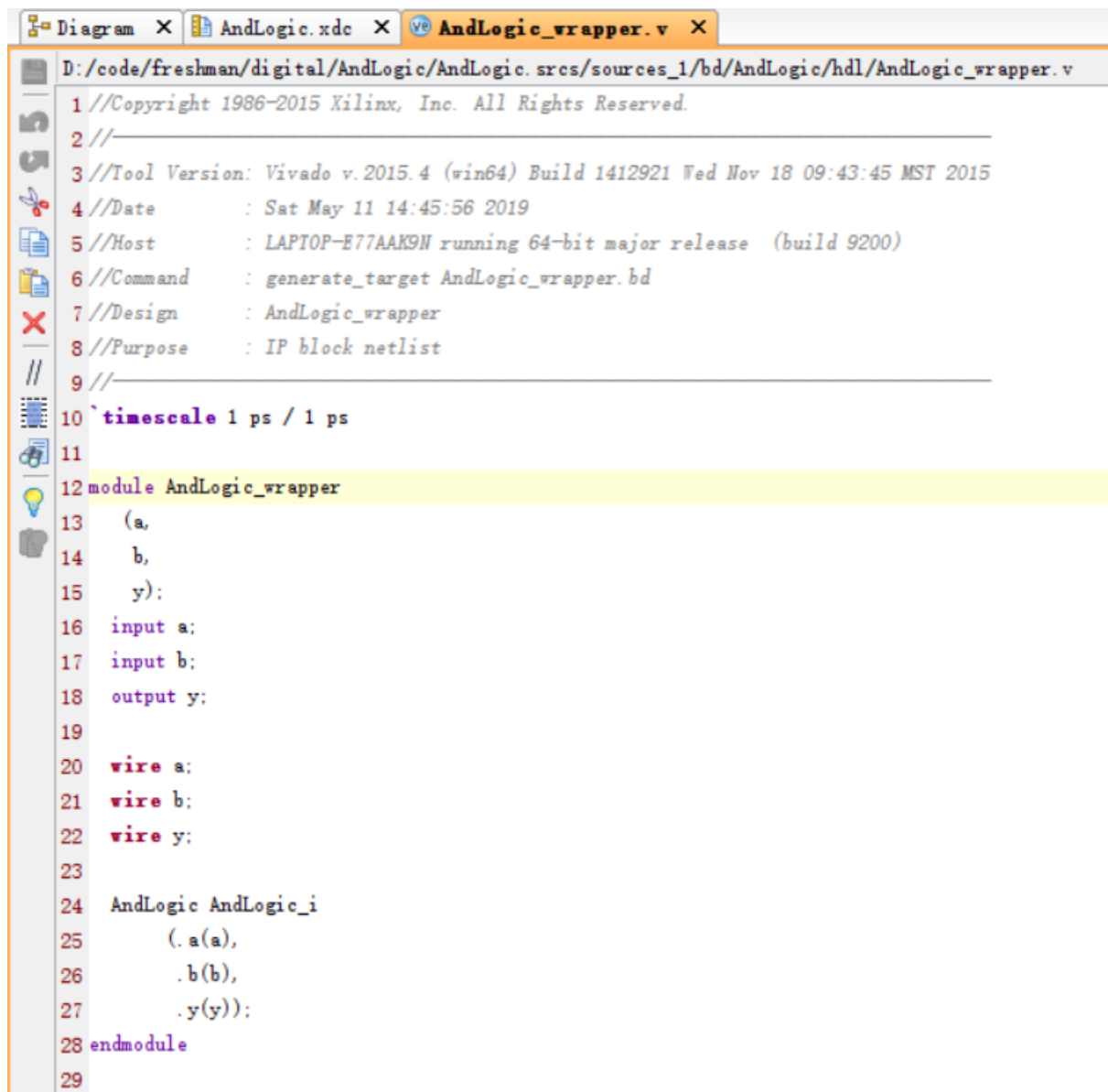- (2) 在原理图基础上生成顶层文件AndLogic_wrapper.v，内容如图：



```
D:/code/freshman/digital/AndLogic/AndLogic.srcs/sources_1/bd/AndLogic/hdl/AndLogic_wrapper.v
1 //Copyright 1986-2015 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
2 //
3 //Tool Version: Vivado v.2015.4 (win64) Build 1412921 Wed Nov 18 09:43:45 MST 2015
4 //Date      : Sat May 11 14:45:56 2019
5 //Host      : LAPTOP-E77AAK9N running 64-bit major release (build 9200)
6 //Command   : generate_target AndLogic_wrapper.bd
7 //Design    : AndLogic_wrapper
8 //Purpose   : IP block netlist
9 //
10 `timescale 1 ps / 1 ps
11
12 module AndLogic_wrapper
13     (a,
14      b,
15      y);
16     input a;
17     input b;
18     output y;
19
20     wire a;
21     wire b;
22     wire y;
23
24     AndLogic AndLogic_i
25         (.a(a),
26          .b(b),
27          .y(y));
28 endmodule
29
```

(3) 添加约束文件，分配管脚，约束文件如图：

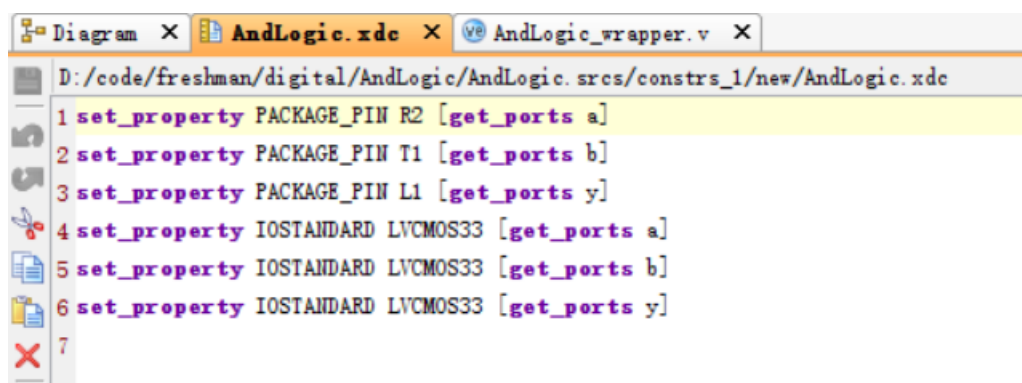


```
D:/code/freshman/digital/AndLogic/AndLogic.srcs/constrs_1/new/AndLogic.xdc
1 set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports a]
2 set_property PACKAGE_PIN T1 [get_ports b]
3 set_property PACKAGE_PIN L1 [get_ports y]
4 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports a]
5 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports b]
6 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y]
7
```

(4) 生成Bitstream后，烧写到Basy3实验板。

实现输出端为3位的二进制数的与门逻辑：

(1) 新建工程文件，添加n输入与门IP核，并完成输入输出设计的原理图：

 

(2) 在原理图基础上生成顶层文件AndLogic_wrapper.v，内容如图：

```
Diagram x AndLogic.xdc x AndLogic_wrapper.v x
D:/code/freshman/digital/AndLogic/AndLogic.srcs/sources_1/bd/AndLogic/hdl/AndLogic_wrapper.v
1 //Copyright 1986-2015 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
2 //
3 //Tool Version: Vivado v. 2015.4 (win64) Build 1412921 Wed Nov 18 09:43:45 MST 2015
4 //Date       : Sat May 11 15:08:19 2019
5 //Host       : LAPTOP-E77AAK9N running 64-bit major release (build 9200)
6 //Command    : generate_target AndLogic_wrapper.bd
7 //Design     : AndLogic_wrapper
8 //Purpose    : IP block netlist
9 //
10 `timescale 1 ps / 1 ps
11
12 module AndLogic_wrapper
13     (a,
14      b,
15      y);
16     input [2:0] a;
17     input [2:0] b;
18     output [2:0] y;
19
20     wire [2:0] a;
21     wire [2:0] b;
22     wire [2:0] y;
23
24     AndLogic AndLogic_i
25         (.a(a),
26          .b(b),
27          .y(y));
28 endmodule
29
```

(3) 添加约束文件，分配管脚，约束文件如图：

```


1 set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports a]
2 set_property PACKAGE_PIN T1 [get_ports b]
3 set_property PACKAGE_PIN L1 [get_ports y]
4 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {a[2]}]
5 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {a[1]}]
6 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {a[0]}]
7 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {b[2]}]
8 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {b[1]}]
9 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {b[0]}]
10 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {y[2]}]
11 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {y[1]}]
12 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {y[0]}]
13
14 set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports {a[2]}]
15 set_property PACKAGE_PIN T1 [get_ports {a[1]}]
16 set_property PACKAGE_PIN U1 [get_ports {a[0]}]
17 set_property PACKAGE_PIN W2 [get_ports {b[2]}]
18 set_property PACKAGE_PIN R3 [get_ports {b[1]}]
19 set_property PACKAGE_PIN T2 [get_ports {b[0]}]
20 set_property PACKAGE_PIN L1 [get_ports {y[2]}]
21 set_property PACKAGE_PIN P1 [get_ports {y[1]}]
22 set_property PACKAGE_PIN N3 [get_ports {y[0]}]
23

```


(4) 生成Bitstream后，烧写到Basys3实验板。

实现2输入或门逻辑：

(1) 新建工程文件，添加2输入或门IP核，并完成输入输出设计的原理图：

 


(2) 在原理图基础上生成顶层文件OrLogic_wrapper.v，内容如图：

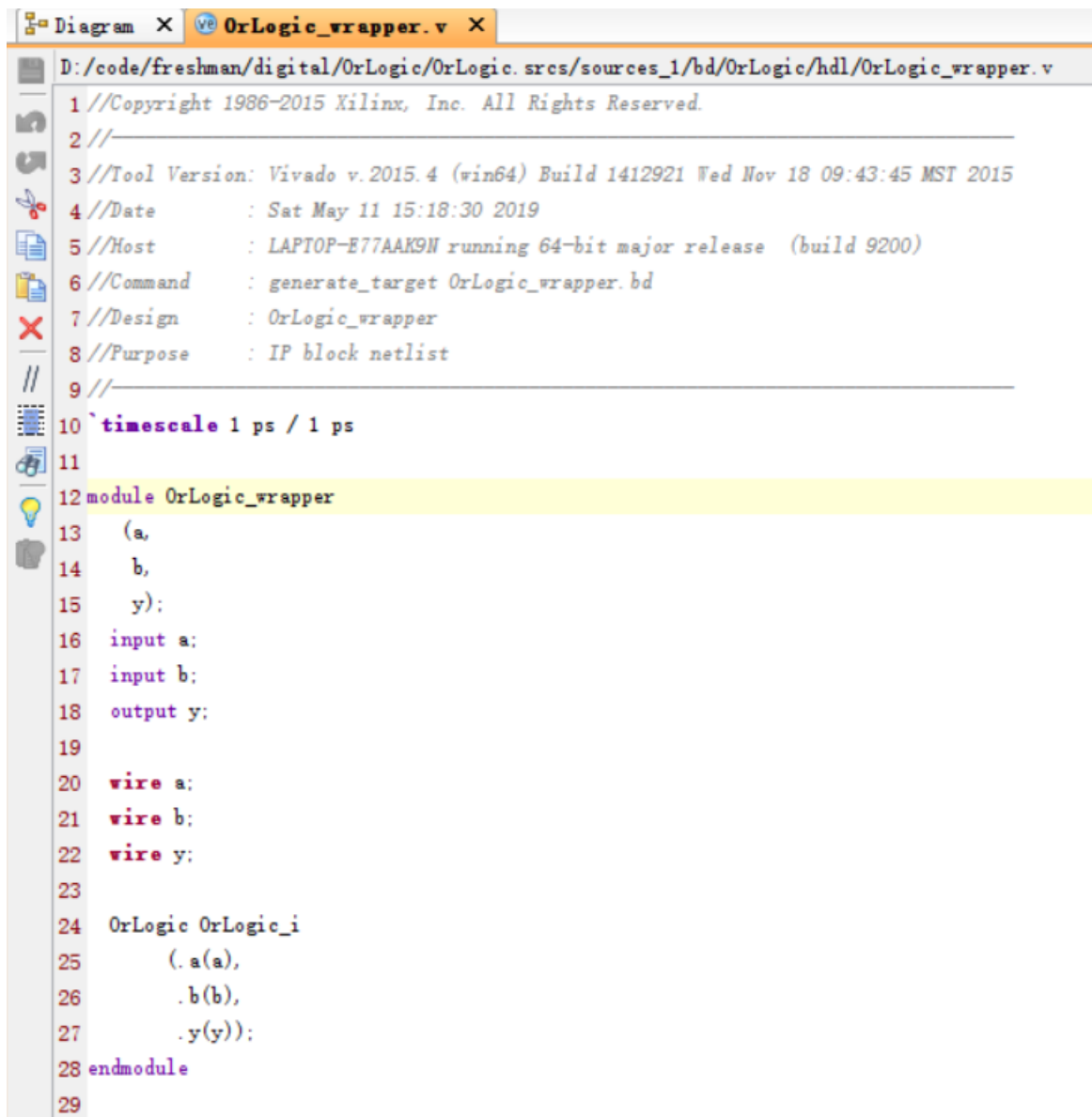

```
Diagram X OrLogic_wrapper.v X
D:/code/freshman/digital/OrLogic/OrLogic.srscs/sources_1/bd/OrLogic/hdl/OrLogic_wrapper.v
1 //Copyright 1986-2015 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
2 //
3 //Tool Version: Vivado v.2015.4 (win64) Build 1412921 Wed Nov 18 09:43:45 MST 2015
4 //Date       : Sat May 11 15:18:30 2019
5 //Host       : LAPTOP-E77AAK9N running 64-bit major release (build 9200)
6 //Command    : generate_target OrLogic_wrapper.bd
7 //Design     : OrLogic_wrapper
8 //Purpose    : IP block netlist
9 //
10 `timescale 1 ps / 1 ps
11
12 module OrLogic_wrapper
13     (a,
14      b,
15      y);
16     input a;
17     input b;
18     output y;
19
20     wire a;
21     wire b;
22     wire y;
23
24     OrLogic OrLogic_i
25         (.a(a),
26          .b(b),
27          .y(y));
28 endmodule
29
```

(3) 添加约束文件，分配管脚，约束文件如图：

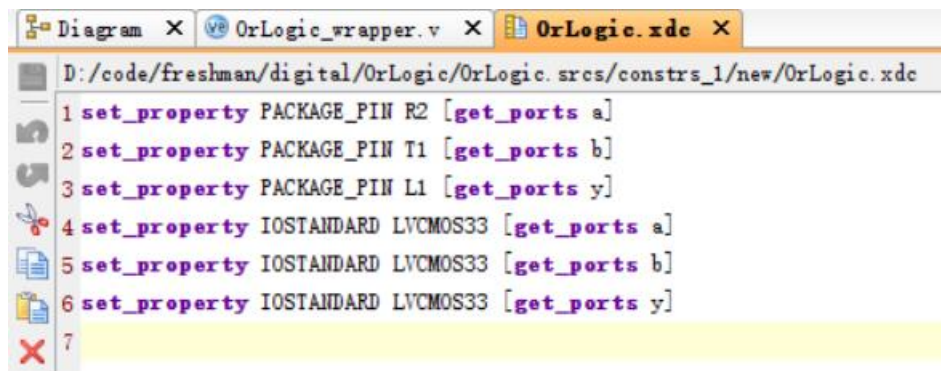


```
Diagram X OrLogic_wrapper.v X OrLogic.xdc X
D:/code/freshman/digital/OrLogic/OrLogic.srscs/constrs_1/new/OrLogic.xdc
1 set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports a]
2 set_property PACKAGE_PIN T1 [get_ports b]
3 set_property PACKAGE_PIN L1 [get_ports y]
4 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports a]
5 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports b]
6 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports y]
7
```

(4) 生成Bitstream后，烧写到Basys3实验板。


实现全加器：

(1) 新建工程文件，添加2输入与门IP核、2输入异或门、3输入或门，并完成输入输出设计的原理图：

出设计的原理图：

 

(2) 在原理图基础上生成顶层文件Add_wrapper.v，内容如图：

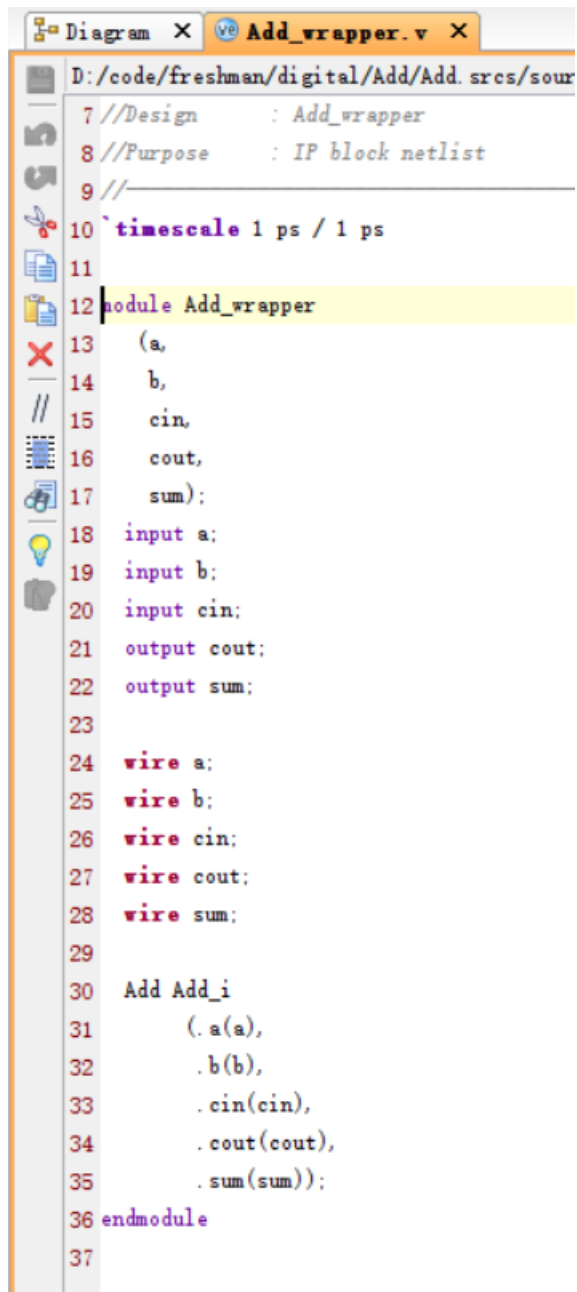

```
Diagram X Add_wrapper.v X
D:/code/freshman/digital/Add/Add.srcs/sour
7 //Design      : Add_wrapper
8 //Purpose     : IP block netlist
9 //
10 `timescale 1 ps / 1 ps
11
12 module Add_wrapper
13     (a,
14      b,
15      cin,
16      cout,
17      sum);
18     input a;
19     input b;
20     input cin;
21     output cout;
22     output sum;
23
24     wire a;
25     wire b;
26     wire cin;
27     wire cout;
28     wire sum;
29
30     Add Add_i
31         (. a(a),
32          . b(b),
33          . cin(cin),
34          . cout(cout),
35          . sum(sum));
36 endmodule
37
```

(3) 添加约束文件，分配管脚，约束文件如图：

```

1 set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports a]
2 set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports b]
3 set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports cin]
4 set_property PACKAGE_PIN E19 [get_ports cout]
5 set_property PACKAGE_PIN U16 [get_ports sum]
6 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports a]
7 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports b]
8 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports cin]
9 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports cout]
10 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sum]
11

```

(4) 生成Bitstream后，烧写到Basys3实验板。

四、实验结果

生成与门逻辑实验中，烧写到实验板后，只有当R2和T1两个开关都置于1时，灯L1才会亮，其他情况下L1熄灭，符合2输入与门逻辑功能。

实现2输入或门逻辑实验中，烧写到实验板后，只有当R2和T1两个开关都置于0时，灯L1才会熄灭，其他情况下L1亮，符合2输入或门逻辑功能。

实现全加器实验中，烧写到实验板后，开关V17、V16、W16可置于0、1，灯U16和E19的亮灭情况如下图真值表所示：

cin	a	b	sum	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1

1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

经验证，符合全加器的逻辑功能。

五、实验感想

在第一次使用 Vivado 的实验后，对该软件的使用并不了解，在实验后仍然不懂如何去使用，所以导致在第二次（即该次）实验中，需要常常看回上一次的实验步骤和操作流程，但是在此次实验后，经过在实验课和课后的几次重复实验后，也逐渐熟悉 Vivado 的一部分功能使用，也明白到这些软件的熟悉需要重复的练习。